


# Computer Organization Lab3

Name: 陳芷萱

ID: 110550029

//以 iverilog 編譯

## ● Architecture diagrams

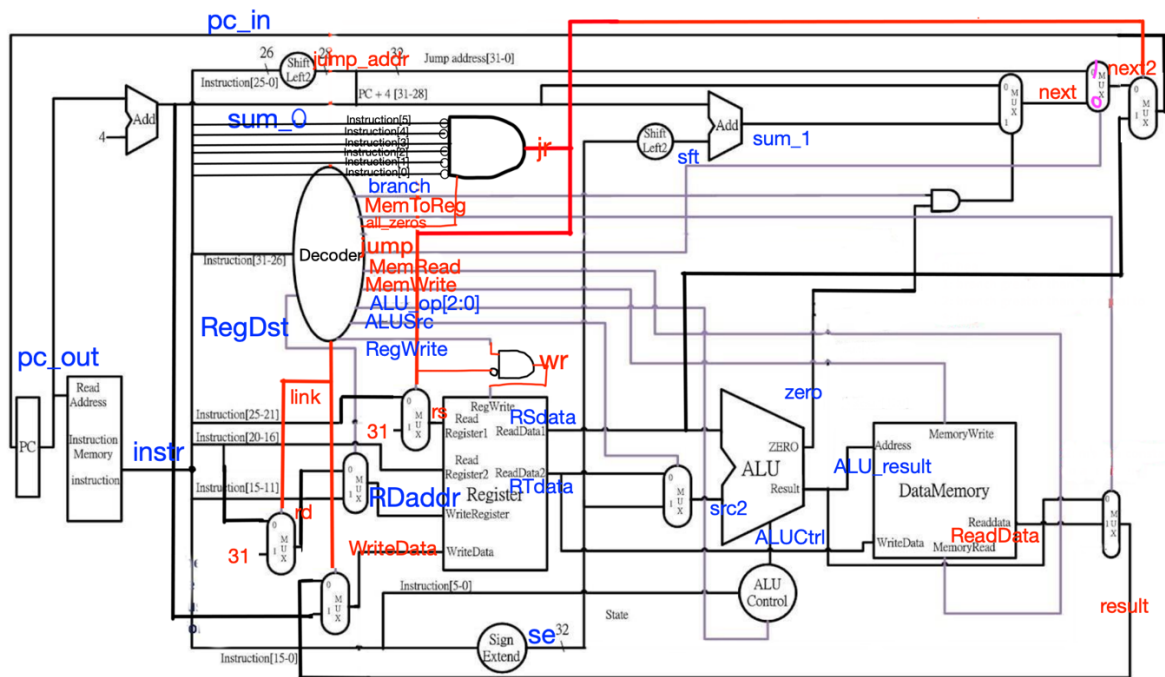

jr：是否為 jr 指令

wr：是否寫入暫存器，jr 指令 Decoder 會輸出 RegWrite=1 但此時不將資料寫入暫存器

link：是否將下一個指令位置寫入暫存器

jump\_addr：jump 目的地位置，為 PC 前 4 bit + jump 右移 2 bit 共 32 bit 組成

all\_zeros：是否全部 Opcode 皆為 0

## ● Hardware module analysis

此次電路設計以 Lab2 為基礎，僅更動 Decoder.v 以及 Simple\_Single\_CPU.v 兩子模組。

### ■ Decoder.v

Lab3 之 Decoder 新增 Link\_o、jump\_o、MemToReg\_o、MemRead\_o、MemWrite\_o、all\_zeros\_o（標記 Opcode 是否為 0）共六個控制訊號，並

新增 100011、101011、000010、000011 共四種 Opcode 之判讀。

◆ **R-format、beq、addi、slli**

除 R-format 之 all\_zeros\_o 需設為 1 外，其餘舊有之控制訊號輸出不變；由於此類指令皆不牽涉記憶體操作與 jump，新增之控制訊號輸出 0。

◆ **lw - 100011**

需進行加法運算以得出讀取記憶體位置，因此 ALU\_op\_o 輸出表加法的 010；加數來源為指令後 16 bit 代表之數字，ALUSrc\_o 輸出 1；第二個暫存器為寫入位置，RegDst\_o 輸出 0；需將讀取記憶體並將讀取結果寫入暫存器，MemRead\_o、MemToReg\_o 與 RegWrite\_o 輸出 1；不需進行 branch、link、jump 與記憶體寫入之操作，Branch\_o、Link\_o、jump\_o 與 MemWrite\_o 輸出 0。

◆ **sw - 101011**

需進行加法運算以得出寫入記憶體位置，因此 ALU\_op\_o 輸出表加法的 010；加數來源為指令後 16 bit 代表之數字，ALUSrc\_o 輸出 1；不需將資料寫入暫存器，RegWrite\_o 輸出 0，RegDst\_o 可輸出任意值；需將資料寫入記憶體，MemWrite\_o 輸出 1；不需進行 branch、link、jump 與記憶體讀取之操作，Branch\_o、Link\_o、jump\_o、MemRead\_o 與 MemToReg\_o 輸出 0。

◆ **jump - 000011**

不需進行 ALU 運算、讀寫等操作，因此除 jump\_o 外其餘輸出 0。

◆ **jal - 000011**

除 jump 外，需進行 link 將下一個指令位置寫入 r31 中，因此 jump\_o、Link\_o、RegWrite\_o 輸出 1，其餘輸出 0。

```

always @(instr_op_i) begin
    case(instr_op_i)
        6'b000000: begin //R-format
            ALU_op_o<=R; ALUSrc_o<=0; RegDst_o<=1; RegWrite_o<=1; Branch_o<=0;
            Link_o<=0; jump_o<=0; MemToReg_o<=0; MemRead_o<=0; MemWrite_o<=0; all_zeros_o<=1;
        end
        6'b000100: begin //beg
            ALU_op_o<=3'b110; ALUSrc_o<=0; RegDst_o<=0; RegWrite_o<=0; Branch_o<=1;
            Link_o<=0; jump_o<=0; MemToReg_o<=0; MemRead_o<=0; MemWrite_o<=0; all_zeros_o<=0;
        end
        6'b001000: begin //addi
            ALU_op_o<=3'b010; ALUSrc_o<=1; RegDst_o<=0; RegWrite_o<=1; Branch_o<=0;
            Link_o<=0; jump_o<=0; MemToReg_o<=0; MemRead_o<=0; MemWrite_o<=0; all_zeros_o<=0;
        end
        6'b001010: begin //slli
            ALU_op_o<=3'b111; ALUSrc_o<=1; RegDst_o<=0; RegWrite_o<=1; Branch_o<=0;
            Link_o<=0; jump_o<=0; MemToReg_o<=0; MemRead_o<=0; MemWrite_o<=0; all_zeros_o<=0;
        end
        6'b100011: begin //lw
            ALU_op_o<=3'b010; ALUSrc_o<=1; RegDst_o<=0; RegWrite_o<=1; Branch_o<=0;
            Link_o<=0; jump_o<=0; MemToReg_o<=1; MemRead_o<=1; MemWrite_o<=0; all_zeros_o<=0;
        end
        6'b101011: begin //sw
            ALU_op_o<=3'b010; ALUSrc_o<=1; RegDst_o<=0; RegWrite_o<=0; Branch_o<=0;
            Link_o<=0; jump_o<=0; MemToReg_o<=0; MemRead_o<=0; MemWrite_o<=1; all_zeros_o<=0;
        end
        6'b000010: begin //jump
            ALU_op_o<=3'b000; ALUSrc_o<=0; RegDst_o<=0; RegWrite_o<=0; Branch_o<=0;
            Link_o<=0; jump_o<=1; MemToReg_o<=0; MemRead_o<=0; MemWrite_o<=0; all_zeros_o<=0;
        end
        6'b000011: begin //jal
            ALU_op_o<=3'b000; ALUSrc_o<=0; RegDst_o<=0; RegWrite_o<=1; Branch_o<=0;
            Link_o<=1; jump_o<=1; MemToReg_o<=0; MemRead_o<=0; MemWrite_o<=0; all_zeros_o<=0;
        end
        default: begin
            ALU_op_o<=R; ALUSrc_o<=0; RegDst_o<=1; RegWrite_o<=1; Branch_o<=0;
            Link_o<=0; jump_o<=0; MemToReg_o<=0; MemRead_o<=0; MemWrite_o<=0; all_zeros_o<=1;
        end
    endcase
end

```

## ■ Simple\_Single\_CPU.v

將各元件依照 Architecture Diagram 連接，而輸出 jr 與 wr 之 AND 邏輯  
 閘以 assign 方式撰寫。

```


assign jr= ~instr[5] & ~instr[4] & instr[3] & ~instr[2] & ~instr[1] & ~instr[0] & all_zeros;
assign wr=RegWrite & ~jr;

```

## ● Finished part
 
### ■ Testcase1

輸出之 result 與解答相符。根據波形圖可發現 jump 訊號正確出現，且  
 jump 訊號為 1 時 PC 讀入之指令與 jump address 相符。



```

r0= 0
r1= 1
r2= 2
r3= 3
r4= 4
r5= 5
r6= 1
r7= 2
r8= 4
r9= 2
r10= 0
r11= 0
r12= 0
r13= 0
r14= 0
r15= 0
r16= 0
r17= 0
r18= 0
r19= 0
r20= 0
r21= 0
r22= 0
r23= 0
r24= 0
r25= 0
r26= 0
r27= 0
r28= 0
r29= 128
r30= 0
r31= 0
m0= 1
m1= 2

```


## ■ Testcase2

此程式碼設定\$a0 儲存費氏數列項數，\$v0 儲存該項之值，即


fib(\$a0)=\$v0。又\$a0 為\$4，\$v0 為\$2，result 為寫入之數值。

此程式預計算 fib(4)，順序為：


->計算 fib(4)

 


->計算 fib(3)

 


->計算 fib(2)

 


->計算 fib(1)

 


->得出 fib(1)=1

 

->計算 fib(0)

 

->得出 fib(0)=1

 


->得出 fib(2)=2




->計算 fib(1)



->得出 fib(1)=1

 


->得出 fib(3)=3

 

->計算 fib(2)




->計算 fib(1)

 


->得出 fib(1)=1




->計算 fib(0)

 


->得出 fib(0)=1

 

->得出 fib(2)=2

 

->得出 fib(4)=5

 

得出之 fib(4)結果正確。

## ● Problems you met and solutions

此次作業中覺得最為困難的是設計 jr 的判讀方式。由於後來才發現 jr 的 Opcode 與 R-format 一樣為全 0，無法直接透過 Decoder 判斷出。最後的解決方式是讓 Decoder 輸出一個 all\_zeros 訊號判斷是否 Opcode 為全 0，再與 Funct Field 中的每個 bit 以 AND 閘接起，以判斷該指令是否為 jr。

## ● Summary

此次作業不同於 Lab1 與 Lab2，幾乎只要照著提供的電路圖連接即可，需要根據題目要求修改電路圖，因此在 trace 各訊號流向與意義、刪除不需要的電路、新增 jr 與 jal 功能設計時花了不少時間。不過對於未來需要進一步設計更複雜電路的我們而言，這是一項很好的練習。